

实验二：序列检测器设计

一 实验目的

1. 掌握有限状态机的实现原理与方法
2. 掌握序列检测的方法

二 实验原理

有限状态机

- 有限状态机是一种描述状态转移的理论装置
- 通过输入数据的变化，装置在有限的状态之间发生转移
- 当输入信号与状态同时满足一定条件时，执行特定的输出操作

移位寄存器

- 移位寄存器由多个触发器级联形成，前一个触发器的输出端是另一个触发器的输入端。
- 当在一端的触发器串行输入数据，数据将会根据时钟运行逐渐向寄存器移位
- 当并行输出的数据满足一定条件时，执行特定的输出操作

三 实验设计

有限状态机的实现

- 我们可以将当前输入的数据作为状态
- 注意到，因为目标序列已经明确（101011），分析状态时可以进行简化
 - 将复位状态设置为000000
 - 1位状态只有一种，设定为000001，复位状态输入为0，我们认为仍旧是原状态
 - 对于000001状态，输入0时，转变为000010状态，而输入1时，保持原状态，因为输入为11时，对于判定指定序列并没有意义。
- 原理如上，以下是完整的状态转移表

现态	x = 0	x = 1	输出 (x = 0)	输出 (x = 1)	状态输出表示
000000	000000	000001	0	0	000
000001	00010	000001	0	0	001
000010	000000	000101	0	0	010
000101	001010	000001	0	0	011
001010	000000	010101	0	0	100
010101	001010	101011	0	0	101
101011	000010	000001	0	0	111

- 状态用三个led灯表示出来

移位寄存器设计

- 设计由6个D触发器级联的移位寄存器
- 在寄存器的一端输入串行数据，同时设定wire变量保存各寄存器输出端口的值作为序列判定的依据
- 当待输入数据为1，而状态处于010101或者110101时，在下一次时钟上升沿，最左端信号因为左移离开寄存器，从而达到101011的状态，我们在此时输出判定信号为1

四 实验代码

有限状态机实现

```

1  module seqcheck(in, out, rst, clk, statout);
2  input in, rst, clk;
3  output out, statout;
4  wire [2:0] statout;
5  reg [5:0] state;
6  reg out;
7  always @(posedge clk or negedge rst) begin
8      if (~rst) begin
9          state <= 6'b000000;
10         out <= 0;
11     end
12     else if (clk) begin
13         out <= 0;
14         if(state == 6'b000000) begin
15             if(in == 0) state <= 6'b000000;
16             else if(in == 1) state <= 6'b000001;
17         end
18         else if (state == 6'b000001) begin


```

```

19         if(in == 0) state <= 6'b000010;
20         else if(in == 1) state <= 6'b000001;
21     end
22     else if (state == 6'b000010) begin
23         if(in == 0) state <= 6'b000000;
24         else if(in == 1) state <= 6'b000101;
25     end
26     else if (state == 6'b000101) begin
27         if(in == 0) state <= 6'b001010;
28         else if(in == 1) state <= 6'b000001;
29     end
30     else if (state == 6'b001010) begin
31         if(in == 0) state <= 6'b000000;
32         else if(in == 1) state <= 6'b010101;
33     end
34     else if (state == 6'b010101) begin
35         if(in == 0) state <= 6'b001010;
36         else if(in == 1) begin
37             state <= 6'b101011;
38             out <= 1;
39         end
40     end
41     else if (state == 6'b101011) begin
42         if(in == 0) state <= 6'b000010;
43         else if(in == 1) state <= 6'b000001;
44     end
45 end
46 end
47 stat s0(.din(state), .dout(statout));
48 endmodule
49
50 module stat(din, dout);
51     input [5:0] din;
52     output [2:0]dout;
53     assign dout = (din==6'b000000)?3'b000:
54         (din==6'b000001)?3'b001:
55         (din==6'b000010)?3'b010:
56         (din==6'b000101)?3'b011:
57         (din==6'b001010)?3'b100:
58         (din==6'b010101)?3'b101:
59         (din==6'b101011)?3'b111:3'b000;
60 endmodule

```

仿真结果

 

移位寄存器实现

```

1  `timescale 1ns/1ns
2  module seqcheck(in, out, clk, rst, state);
3  input in, clk, rst;
4  output out;
5  output state;
6  reg out;
7  wire [5:0] state;
8  dtricker D0(.d(in), .q(state[0]), .rst(rst), .clk(clk));
9  dtricker D1(.d(state[0]), .q(state[1]), .rst(rst), .clk(clk));
10 dtricker D2(.d(state[1]), .q(state[2]), .rst(rst), .clk(clk));
11 dtricker D3(.d(state[2]), .q(state[3]), .rst(rst), .clk(clk));
12 dtricker D4(.d(state[3]), .q(state[4]), .rst(rst), .clk(clk));
13 dtricker D5(.d(state[4]), .q(state[5]), .rst(rst), .clk(clk));
14 always @(posedge clk or negedge rst) begin
15     if (~rst) begin
16         out <= 0;
17     end
18     else if (clk) begin
19         out <= 0;
20         if((state == 6'b010101) || (state == 6'b110101))
21             && (in == 1)) out <= 1;
22     end
23 end
24 endmodule
25
26 module dtricker(d, q, rst, clk);
27 input d, rst, clk;
28 output q;


```

```

29 reg q;
30 always @(posedge clk or negedge rst) begin
31     if (~rst) begin
32         q <= 0;
33     end
34     else begin
35         #0 q <= d;
36     end
37 end
38 endmodule

```

仿真结果

 

- 从上述两个仿真结果看出,当输入一段序列后(实验中样例序列),输出信号在正确的地方出现脉冲

五.实验小结

1. 在进行移位寄存器的设计时,一开始因为没有考虑清楚判定输入数据的时间与条件,导致高电平的信号输出比目标序列输入滞后一个周期,之后,通过增加条件语句,得以在串行数据尚未进入寄存器时便将其数据作为状态判定,从而能够在序列出现同时,输出检测信号.
2. always的时钟沿触发时,一般不需要写else if(clk), 这样有时可能出现错误.